

Projekt komputera opartego o mikroprocesor 6502 i  
układy z serii 74xx z obsługą monitora VGA oraz  
klawiatury PS/2  
Technika Cyfrowa 2022

Norbert Morawski

12 kwietnia 2022

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Wstęp</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Moduły</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Moduł zegarowy</b>	<b>2</b>
3.1	Budowa . . . . .	3
<b>4</b>	<b>Karta graficzna</b>	<b>4</b>
4.1	Funckje . . . . .	5
4.2	Schemat blokowy . . . . .	6
<b>5</b>	<b>Kontroler klawiatury PS/2</b>	<b>7</b>
5.1	Funckje . . . . .	7
<b>6</b>	<b>Jednostka centralna</b>	<b>8</b>
6.1	Mozliwosci . . . . .	8
6.2	Mapa pamieci . . . . .	10
6.3	Przyklady dzialania . . . . .	11

# 1 Wstęp


Inspiracją do zbudowania komputera były filmy na platformie YouTube autorstwa pana [Bena Eatera](#).

## 2 Moduły

Komputer składa się z czterech głównych modułów. Są to:

- Moduł zegarowy oparty o układy **NE555**,
- Moduł karty graficznej **VGA**,
- Moduł kontrolera klawiatury **PS/2**,
- Moduł główny z mikroprocesorem **MOS Technology 65C02**.

## 3 Moduł zegarowy

 

Rysunek 1: Moduł zegarowy


Zespół ten składa się z:

1. **NE555** – układ generujący przebieg prostokątny
2. **NE555** – układ zapobiegający drganiom styków przycisku manualnego taktowania
3. **NE555** – układ zapobiegający drganiom styków przycisku zmiany trybu
4. **74HC74** – przerzutnik D; pamięć trybu
5. **74HC58** – dwie bramki AND i jedna OR; wybór trybu
6. **74LS04** – inwerter

### 3.1 Budowa

Oparty o trzy układy czasowe **NE555** moduł zegarowy jest w stanie generować przebiegi prostokątne o częstotliwości do 153800Hz. Moduł ten może pracować w dwóch trybach, tj. automatycznym z generacją częstotliwości przez jeden z układów czasowych, jak również manualnym, gdzie użytkownik wciskając przycisk wywołuje powstanie jednego taktu zegara. Funkcja manualnego zadawania przebiegu zegarowego była przydatna we wczesnych etapach pracy nad projektem w celu usuwania błędów oprogramowania i sprzętu przy pomocy analizatora stanów logicznych opartego o układ **Atmega 32**.

## 4 Karta graficzna

 

Rysunek 2: Moduł karty graficznej VGA

Moduł karty graficznej składa się z następujących pod-modułów:

1. Licznik pikseli oparty o dwa układy **74HC590** z zegarem 20MHz,
2. Licznik linii oparty o dwa układy **74HC590**, dwa zatrzaski typu RS, służące do generacji sygnałów synchronizacji poziomej (zielony przewód) i pionowej (żółty przewód),


3. Dwa zatrzaśki typu RS z bramką NAND służące do generacji niebieskiego tła tylko w części widocznej ramki obrazu VGA, generator znaków EEPROM, dekodery pikseli,
4. Pamięć znaków SRAM, bufor szyny adresowej, 8-bitowy przerzutnik D przechowujący aktualnie wyświetlaną linię 8 pikseli,
5. Bufory szyny danych, logika dekodująca adres karty pamięci

## 4.1 Funkcje


Karta obsługuje tryb znakowy 49 x 37 znaków. Wynika to z obsługi 1/4 rozdzielczości 800x600 tj. 400x300 i znaku o rozmiarze 8x8 pikseli. Połowa znaku na początku linii jest poświęcona na dostęp do pamięci RAM+EEPROM, gdzie po 4 pikselach, po ustabilizowaniu się danych, aktualna linia jest zatrzaśkiwana do przerzutnika D w sekcji czwartej. Do pamięci EEPROM została załadowana strona kodowa 437. Użyta została czcionka IBM-CGA.

Dostęp do pamięci karty realizowany jest poprzez odcięcie liczników i pamięci generatora znaków co objawia się krótkimi artefaktami (widocznymi podczas czyszczenia ekranu na załączonych filmach). Metoda ta została wybrana w celu uproszczenia implementacji i sprzętu. Istnieje pole do optymalizacji. Np. mikroprocesor mógłby w przerwaniu wpisywać znaki z bufora do pamięci karty lub należałoby zastosować pamięć dwuportową.

## 4.2 Schemat blokowy

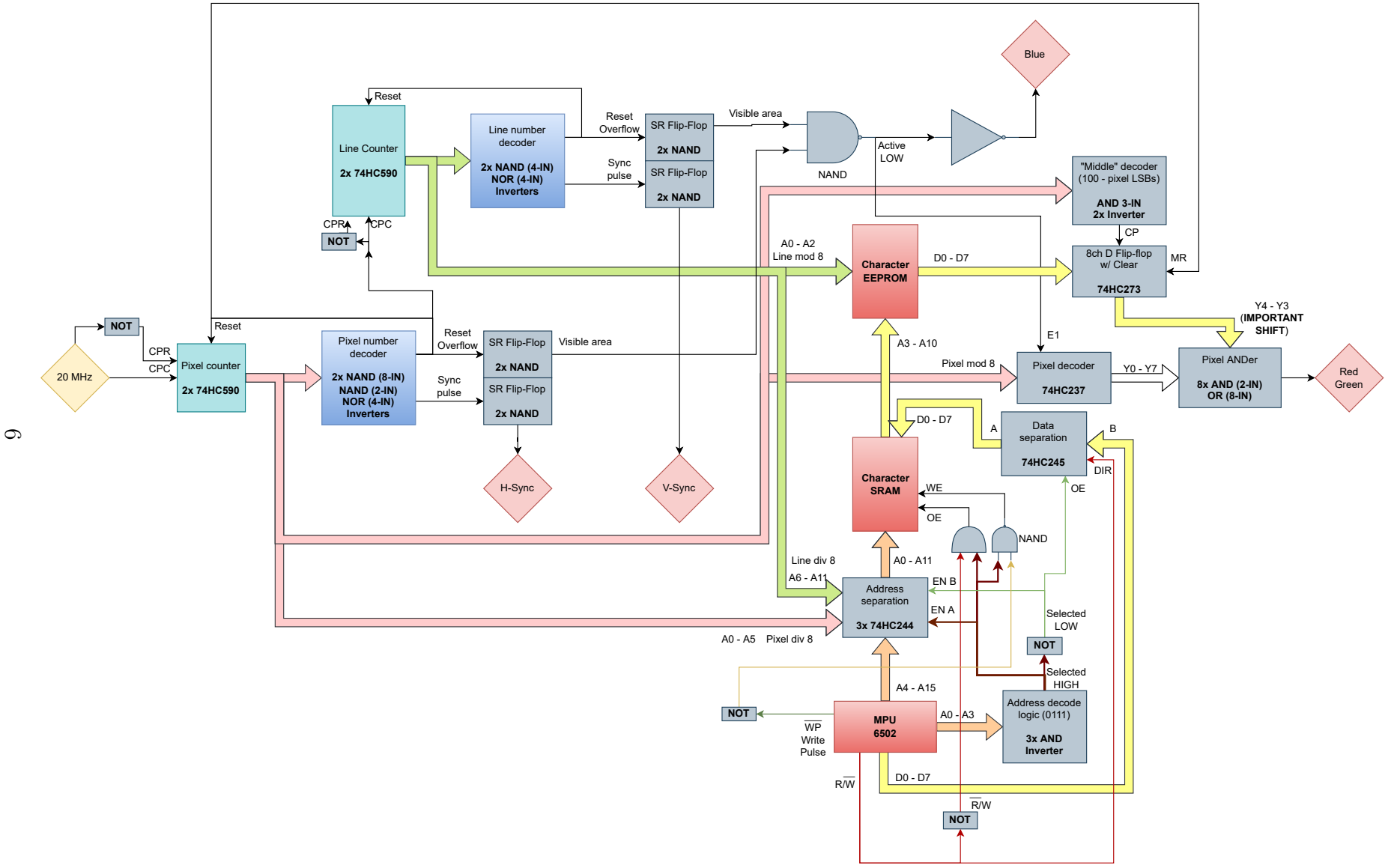

## 5 Kontroler klawiatury PS/2

 

Rysunek 3: Moduł kontrolera klawiatury


Funkcjonalność odczytu klawiszy z klawiatury zapewniają następujące układy:

1. Licznik liczący bity i aktywujący rejestr przesuwany w celu zapisania do niego tylko 8 bitów kodu klawisza,
2. Rejestr przesuwany z przerzutnikiem D przechowującym odebrany kod klawisza, układ resetu,
3. Układ dekodujący kody E0 i F0 w celu wykrywania kodów rozszerzonych i podnoszenia klawisza,
4. 8-bitowy przerzutnik D; rejestr stanu, zawiera bity odpowiedzialne za wystąpienie przerwania klawiatury, wystąpienie kodu E0, F0, bufor magistrali danych, inwerter.

### 5.1 Funkcje

Układ automatycznie odczytuje kody E0 (*extended*) i F0 (*break*), przez co mikroprocesor szybciej może wczytać dane i zareagować. Moduł generuje maskowalne przerwanie na wejściu  $\overline{IRQ}$  mikroprocesora. Po odczycie rejestru stanu przerwanie jest dezaktywowane. Układ resetuje się samoczynnie po włączeniu zasilania.

## 6 Jednostka centralna

 

Rysunek 4: Moduł mikroprocesora

Główny moduł składa się z:

1. **MOS Technology 65C02** – mikroprocesor; ulepszona wersja procesora 6502 stosowanego m. in. w komputerach takich jak Apple I/II czy Commodore 64,
2. **CY62256** – 32KB moduł (adresowalne 16KB) pamięci statycznej RAM,
3. **AT28C256** – 32KB moduł pamięci EEPROM,
4. **65C51N** – moduł komunikacyjny UART; umożliwia dynamiczne ładowanie oprogramowania bez przeprogramowywania pamięci stałej,
5. Wyświetlacz oparty o **HD44780**, podłączony bezpośrednio do szyny danych mikroprocesora.

### 6.1 Możliwości

**Bootloader** Program ładujący znajdujący się w pamięci EEPROM umożliwia dynamiczne ładowanie programów do pamięci RAM a także weryfikacje poprawności ich przesłania. Sprawdza on także dwa bajty startowe przed skokiem do aplikacji użytkownika w pamięci RAM. Fragment kodu czytającego jedną stronę (256 bajtów) z interfejsu szeregowego i zapisującego tę stronę do pamięci RAM pod wskazany adres.

```
write_page:  
    ; Writes a page
```



```

; Needs to be sent a page address (1 byte)
; and 256-byte page data

pha
phy

; Receive page address
jsr uart_recv

; Setup page write address
stz BTLDR_PAGE_ADDRESS      ; Store low byte first (always zero)
sta BTLDR_PAGE_ADDRESS + 1  ; Store high byte
ldy #0                       ; Clear Y index

.loop:
jsr uart_recv
sta (BTLDR_PAGE_ADDRESS), y

iny
bne .loop
; End loop

ply
pla
jmp program_loop

```

**Interfejs szeregowy UART** Oprócz ładowania programów, może być wykorzystany do komunikacji z komputerem. Przykłady obsługi układu ACIA (**65C51N**):

```

uart_send:
; Sends a byte
;
; A - Data to be send

sta ACIA_DATA_REG

pha                                ; 3 cycles
lda #WAIT_CYCLES_260us           ; 2 cycles
jsr delay_a                       ; - cycles
pla                                ; 4 cycles
;                                  ; 9 cycles

rts

```

```

uart_recv:
; Receives a byte
;
; RETURNS
; A - Data received

lda ACIA_STATUS_REG
and #ACIA_STATUS_RX_FULL
beq uart_recv                      ; Loop waiting for character

```

```
lda ACIA_DATA_REG
rts
```

**Powłoka** Zaprogramowana w języku Assembler powłoka umożliwia podzielenie wywołanego polecenia na tokeny i uruchomienie podprogramu przypisanego danej komendzie.


**Wypisywanie** Zaimplementowana została także funkcja z rodziny `printf` obsługująca formaty dla liczb całkowitych i własnej implementacji 16-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych.

## 6.2 Mapa pamięci

Tabela 1: Mapa pamięci komputera

Lokalizacja	Start	Koniec	Rozm.	Rozm.	
RAM	#0000	#2FFF	$3 \cdot 2^{12}$	12288	bajtów
Aplikacja	#3000	#3FFF	$2^{12}$	4096	bajtów
UART	#6E00	#6EFF	$2^8$	256	bajtów
LCD	#6F00	#6FFF	$2^8$	256	bajtów
VRAM	#7000	#7FFF	$2^{12}$	4096	bajtów
ROM	#8000	#FFFF	$2^{15}$	32768	bajtów
			Suma	53760	bajtów
			Zostało	11776	bajtów

## 6.3 Przykłady działania

 

Rysunek 5: Komputer wraz z monitorem

**Kod źródłowy** Kompletne kod źródłowy wraz z plikiem `Makefile` znajduje się w folderze `asm`. Użyto assemblera `vasm6502_oldstyle`.

**Filmy** W folderze `filmy` znajdują się 3 filmy prezentujące działanie całego projektu. Prezentują one wyświetlanie grafik ASCII jak również inne komendy dostępne z poziomu powłoki. Jest również pokazane odbieranie kodów klawiszy i wyświetlanie ich na wyświetlaczu LCD.